

## Sistemas e Controle – 2023/1

### Roteiro 01b – Amplificadores Operacionais

Izabela da Silva Neves – 11811ECP026

1. O amplificador operacional é um dispositivo eletrônico amplamente utilizado na área de eletrônica para realizar operações matemáticas, amplificação de sinais e outras funções relacionadas. O Amplificador Operacional Ideal é um conceito teórico usado para simplificar a análise e o projeto de circuitos que utilizam amplificadores operacionais.

2. A montagem possível foi essa:

